
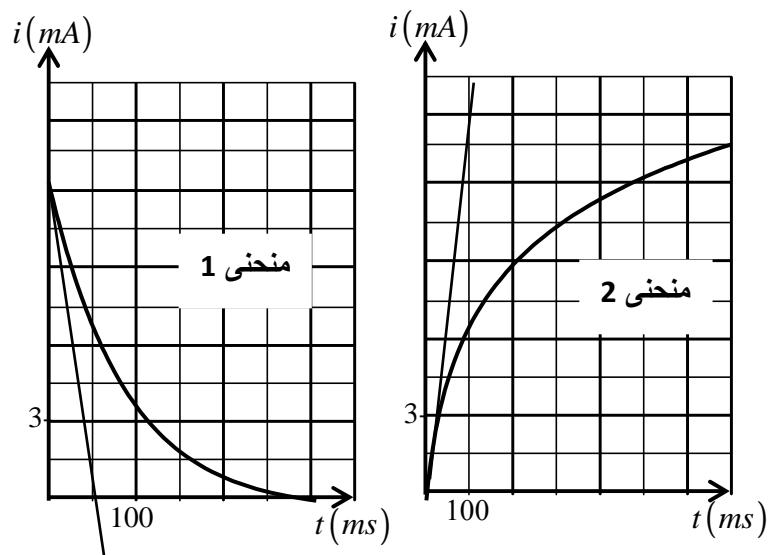


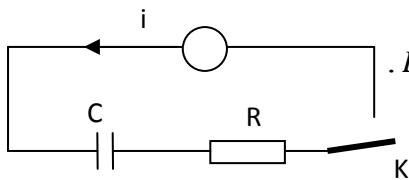**الفرض الثلاثي الثاني في العلوم الفيزيائية**

**التمرين الأول:** نحقق التركيب الكهربائي التجريبي في الشكل المقابل باستعمال التجهيز:




- مكثفة  $C$  غير مشحونة - ناقل أومي مقاومته  $R = 0.5K\Omega$  - مولد ذي توتر ثابت  $E$ .
- قاطعة  $K$  ، أسلاك توصيل .
- 1/- **نغلق القاطعة في اللحظة  $t = 0$**
- أ- ماذما يحدث للمكثفة
- ب- أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار  $i(t)$
- ج- تقبل المعادلة التفاضلية حلا من الشكل:  $i(t) = Ae^{-\alpha t}$  عبر عن  $A$  و  $\alpha$  بدلالة  $E$  و  $R$  و  $C$
- د- بواسطة برنامج في الحاسوب موصول بالدارة تم الحصول على بيان  $i(t)$  من بين المنحنيين 1 و 2
- حدد المنحنى المناسب مع التعليق
- 2/- **بالاعتماد على المنحنى المناسب:**
- أوجد قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد  $E$
- اوجد ثابت الزمن  $\tau$  للدارة
- استنتاج سعة المكثفة
- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة  $U_R$  واستنتاج حلها
- ارسم بيان  $U_R$

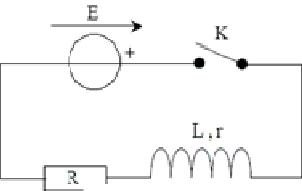**التمرين الثاني:**

تحتوي دارة كهربائية على : مولد مثالي للتوتر المستمر قوته المحركة الكهربائية  $E = 6V$  ، قاطعة  $K$  وشيعة مقاومتها الداخلية  $r = 10\Omega$  وذانيتها  $L$  ، ناقل أومي مقاومته  $R$  ، ترکب هذه الأجهزة كما هو مبين على الشكل-1.

يسمح لنا جهاز كمبيوتر مربوط بهذه الدارة عن طريق بطاقة معلومات ذكية بمشاهدة تطور التوتر بين طرفي المقاومة الداخلية للشيعة  $U_r$ .



الشكل-1.

- 1/- **نغلق القاطعة في اللحظة  $t = 0$**  وعندما يبدأ التسجيل فنحصل على أحد البيانات 1 و 2 المبينين
- أ/ ماذما يحدث للشيعة.

ب/ أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة  $U_r$

ج/ تقبل المعادلة التفاضلية حلا من الشكل:  $U_r = A + Be^{-\alpha t}$

- أوجد عباره  $A$  و  $B$  و  $\alpha$

د/ ما هو المنحنى الموافق مع التعليق

2/- أوجد عباره شدة التيار  $I_0$  التي تجتاز الدارة في النظام الدائم

- أحسب  $I_0$  من البيان المناسب .

- استنتاج قيمة المقاومة  $R$

- أوجد ثابت الزمن  $\tau$  الخاص بهذه الدارة بيانيا .

ه/ استنتاج قيمة الذانية  $L$  للشيعة المدرسة .

**بالتوفيق**